

GU-510

○IGBT ドライバー

IGBT用ゲートドライバユニット GU-510 はインバータ回路用ゲート駆動ユニットです。本製品を用いることにより、IGBT インバーターの駆動、また各種制御回路用の電源を供給することができます。なお、回生制御用の IGBT コンバータの駆動にも適用可能です。

1. 本製品の特徴

・インバーター駆動機能

計6箇所の IGBT ゲート駆動部がありますので、本ユニットのみで三相インバーターの駆動をまかなうことが可能です。もちろん単相インバーターの駆動も可能です。

・様々な保護・検出機能

過電圧、過電流、ゲート電圧低下を検出できます。また直流電圧のモニターといった機能を有しております。

・各種制御電源の出力機能

IC 駆動またはリレー駆動用として+24V、±15V、+5V といった制御用電源を供給することができます。

・ゲート抵抗調整機能


基板内に IGBT ゲート抵抗取付部を備えており、種々の IGBT に対応できる様になっております。

2. 定格、性能

| | | | |
|------------|-----------------------------|-------|------|
| 定格入力電圧 | 単相 200V±10% | | |
| 入力電源容量 | 約 40VA | | |
| 入力電源周波数 | 50/60Hz | | |
| IGBT ゲート出力 | ±15V 6 出力 | | |
| 最大ゲート出力電圧 | 1 素子当たりゲートパワー 1W | | |
| 最大駆動周波数範囲 | 50kHz | | |
| 制御電源用出力 | +24V | 30mA | 1 出力 |
| | +15V | 50mA | 1 出力 |
| | +5V | 200mA | 1 出力 |
| | -15V | 50mA | 1 出力 |
| アラーム出力 | ゲート電圧低下検出 過電流検出 過電圧検出 | | |
| 直流主電源電圧監視 | 1/50~1/60 の分圧出力 | | |
| 絶縁抵抗 | 500V メガー 10MΩ以上 | | |
| 絶縁耐圧 | 入力-出力間 AC2500V 1 分間、 | | |
| 冷却方式 | 自冷 | | |
| 使用周囲温度 | -10~50°C | | |
| 保存周囲温度 | -10~60°C | | |
| 質量 | 約 400g | | |
| 制御入力信号 | TTL レベル (5V) | | |

GU-510

外 形 図

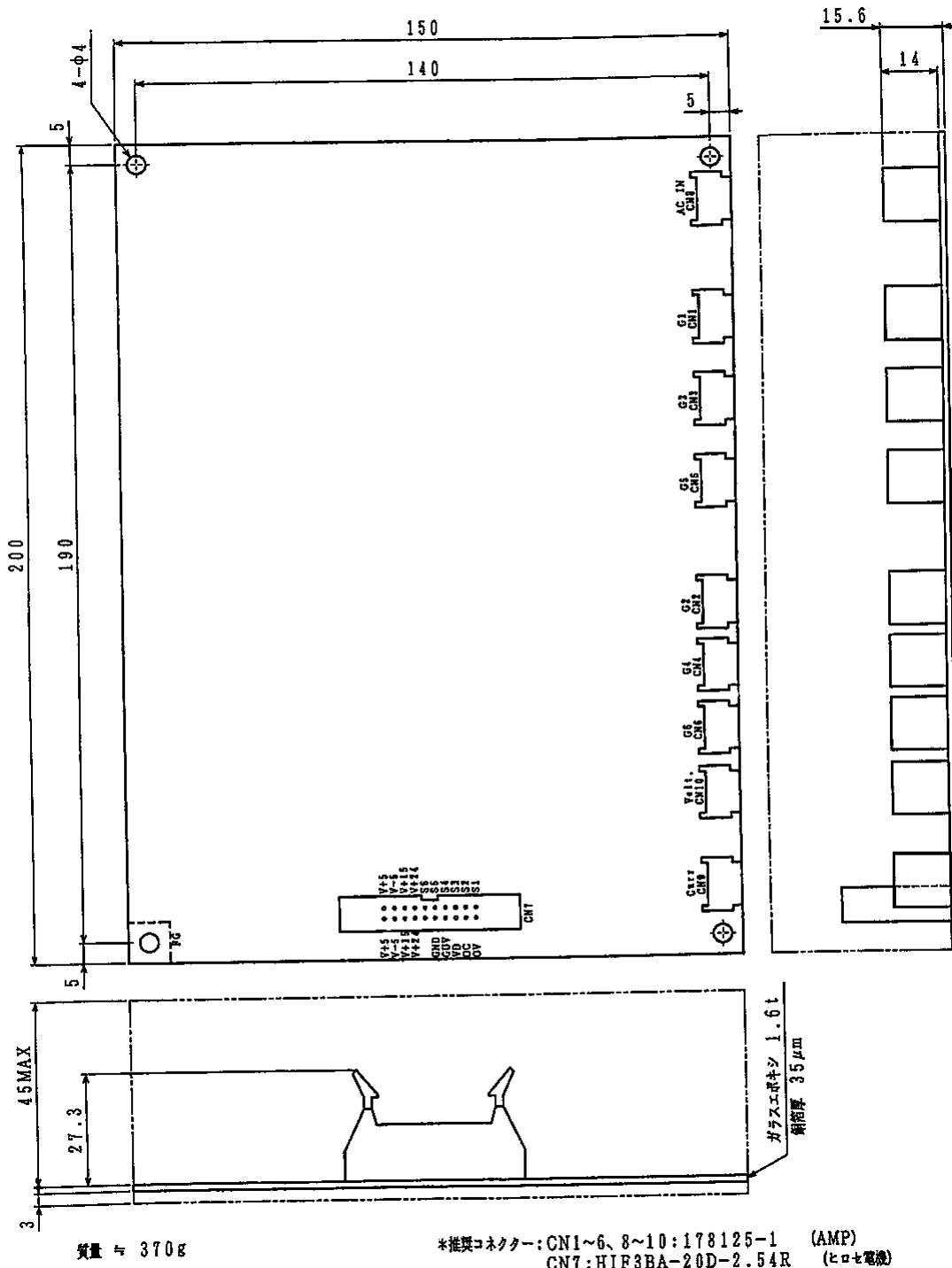

GU-510 —

CIRCUIT

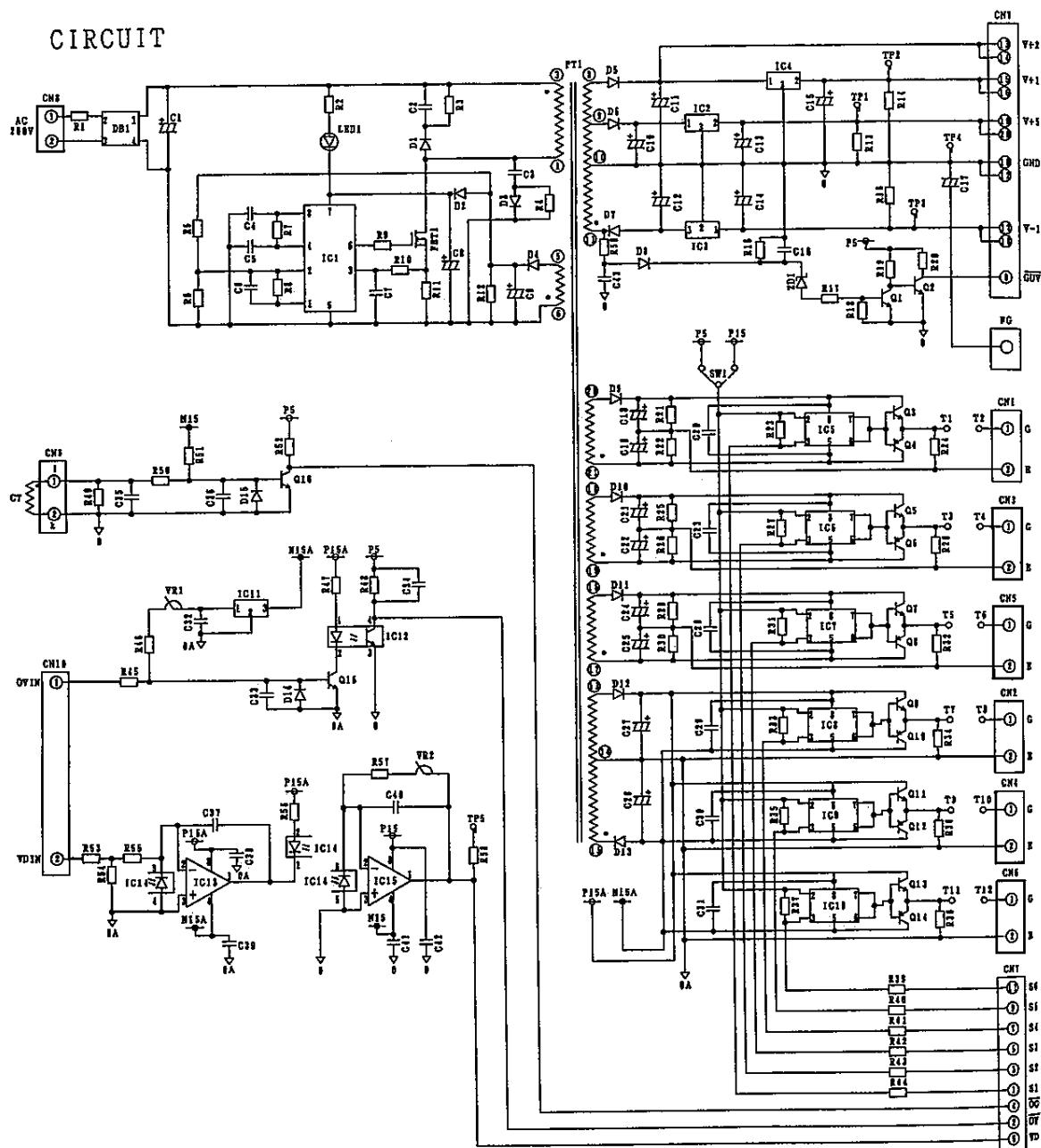


図2.

5. 回路構成

GU-510 は次の動作回路より構成されています。

GU-510 の機能ブロック図は図 3 の様になります。

1) 交流入力部

AC200V-50/60Hz の入力電源により、各回路に必要な電源を供給します。

2) 直流変換回路部

交流から直流に変換された電源は、IGBT 駆動用の電源及び各種制御電源を供給します。

3) IGBT ドライバ回路

5V または、15V の制御信号を入力しますと IGBT 駆動用に必要な信号にバッファされ出力します。

4) 異常検知回路部

主回路に取り付けられた直流過電圧、交流過電流モニタを取り込み処理し、アラーム信号（過電流、過電圧）を出力します。

また、回路内のゲート電圧低下によるアラーム信号も出力します。

5) 直流主電源電圧監視回路

主回路側の直流電圧を 1/50～1/60 に分圧し、監視することができます。

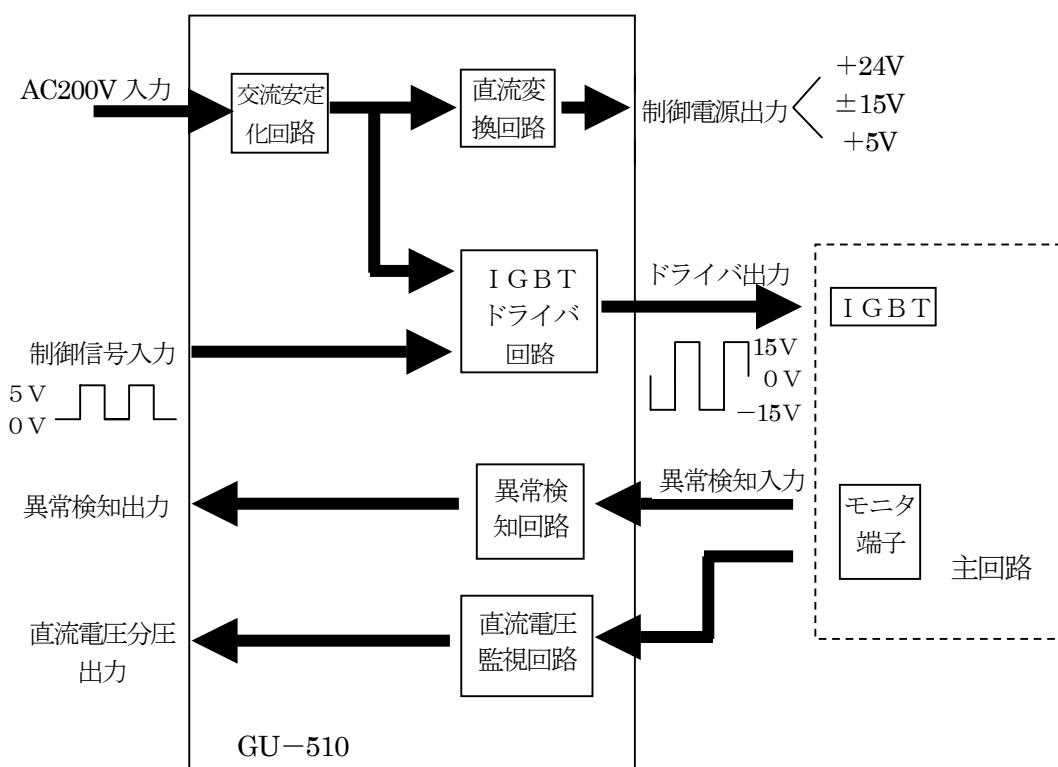


図 3. 回路ブロック図

GU-510

6. 使用方法

GU-510 の応用範囲は種々多様ですが、次に基本的な使用法を説明します。

1) 電源入力とゲート信号出力について

電源入力 ACIN とゲート信号出力コネクター G1～G6 について、図4（三相適用例）、図5（単相適用例）の応用例を参考にして下さい。

主回路 IGBT の各ゲート端子に、本基板 GU-500 の各ゲート出力端子（注1, 2）を接続して下さい。また、調整ピン（T1-T2），（T3-T4），（T5-T6），（T7-T8），（T9-T10），（T11-T12）間のそれぞれに、主回路 IGBT に合ったゲート抵抗を半田付けして下さい。

（ゲート抵抗の定数は使用される各 IGBT の技術資料を参照して下さい）

Volt 端子には主回路中間電圧 VD の電圧を入力して下さい。

ACIN 端子には単相 AC200V の電源を入力して下さい。

FG 端子にはフレームグラウンドを接続して下さい。

注1：ゲート出力端子は1番がゲート側、2番がエミッタ側となります。

注2：ゲート信号線は極力短くし、またツイストペア線として下さい。

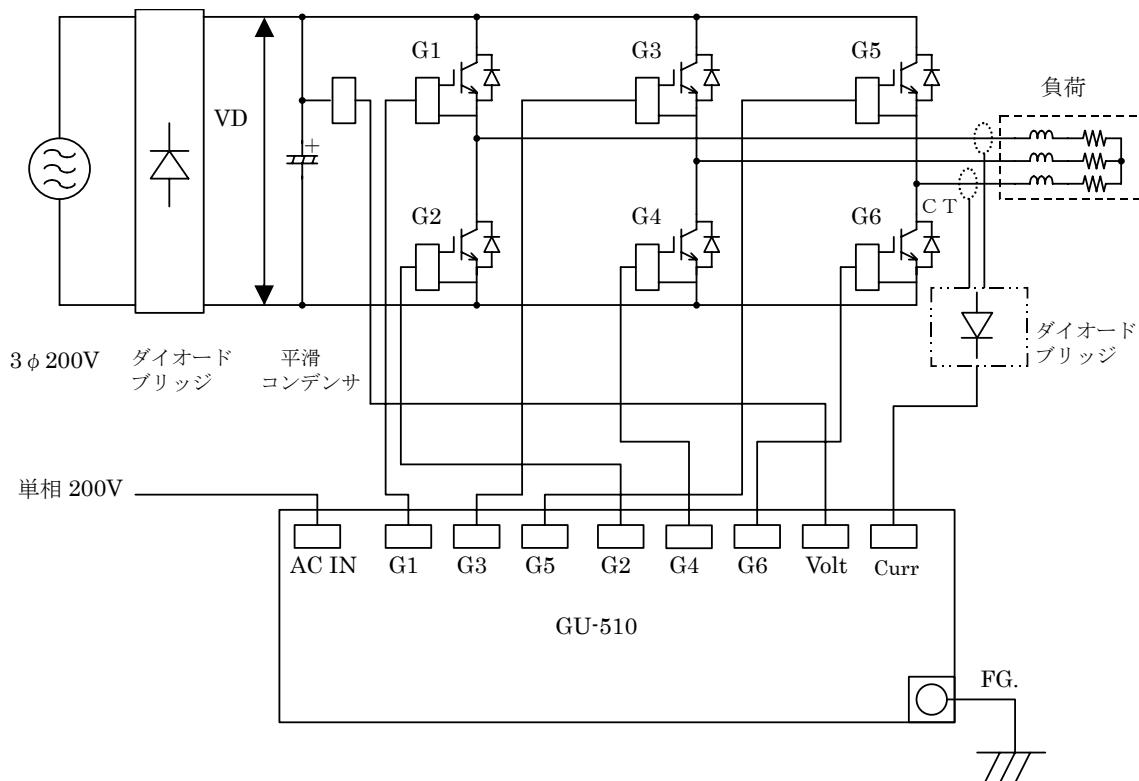


図4. 主回路適用例（三相）

GU-510

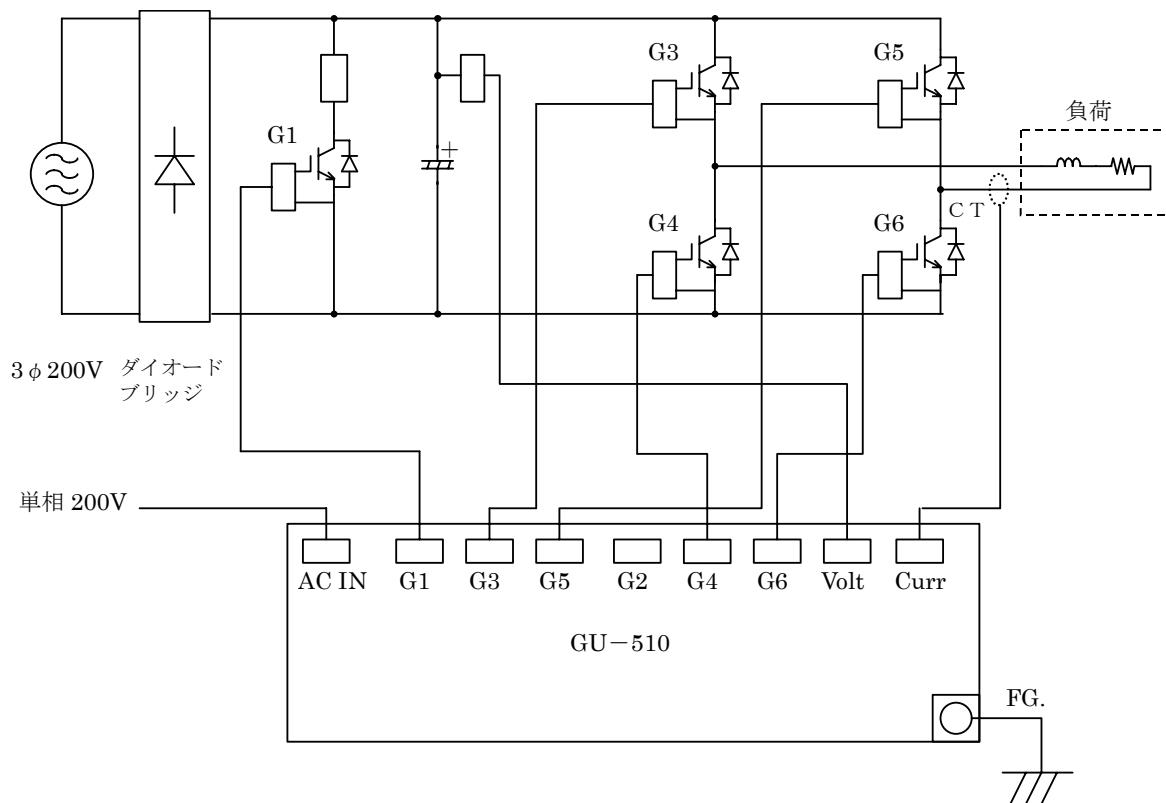


図5. 主回路適用例（単相）

GU-510

2) 制御回路側仕様について (図6. 参照)

i. 制御信号入力

CN7 の 1 番ピンは G1 の制御を行います。同様に 3 番ピン→G3、5 番ピン→G5、7 番ピン→G2、9 番ピン→G4、11 番ピン→G6 の制御を行っています。

制御信号には 5V 又は 15V の信号レベルを使用します。H の時に OFF、L の時には ON を出力することができます。5V/15V の切り換えは SW1 のジャンパーで設定します。

5V の場合は直接制御信号を入力することができますが、15V を使用する場合は $680\Omega \cdot 1/2W$ の抵抗を制御信号ラインに挿入して下さい。

ii. 制御電源出力

CN7 の 13,14 番ピンは +24V 電圧が出力されます。また同様に 15,16 番ピンは +15V、17,18 番ピンは -15V、19,20 番ピンは +5V が出力されます。IC 駆動やリレーの制御電源としての使用が可能でい。この場合の GND は 10 番ピンを使用して下さい。

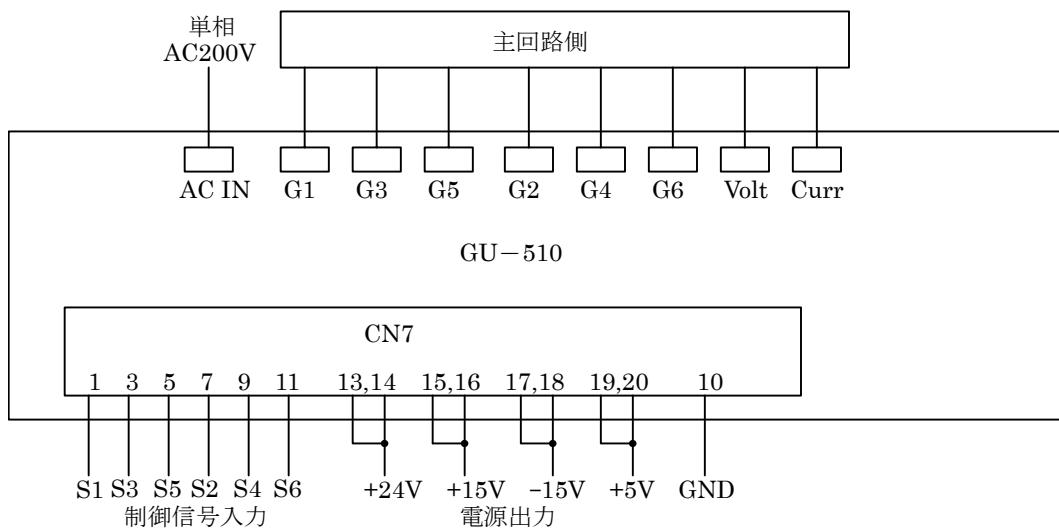


図6. 制御回路仕様

3) アラーム回路について (図7. 参照)

CN 10 に主回路側の直流電圧を入力します。また、主回路に CT を接続し (図4. 参照)
 CN 9 と接続します。CN 7 の 2 番ピンは過電圧検出(OV)信号を出力します。正常時には H を
 出力し、異常時には L を出力します。過電圧の調整は基板上の VR1 を調整することで行います。
 (350V～450V の間に調整可能です。なお、出荷時は 400V に調整しております。)
 同様に 4 番ピンは過電流検出(OC)信号を、8 番ピンゲート電圧低下(GUV)信号を出力します。
 LED 等でアラームを確認する場合には図 7 の様な接続を行って下さい。

また CN 7 の 6 番ピンは直流電圧 (VD) を検出します。出荷時の調整で VD=250V に対して
 5V が outputされる仕様になっております。出力電圧の微調整は基板上の VR2 を調整することで
 行います。(VD=250V に対して、3.8V～5.2V までの調節が可能)
 また、10 番ピンは GND になっています。

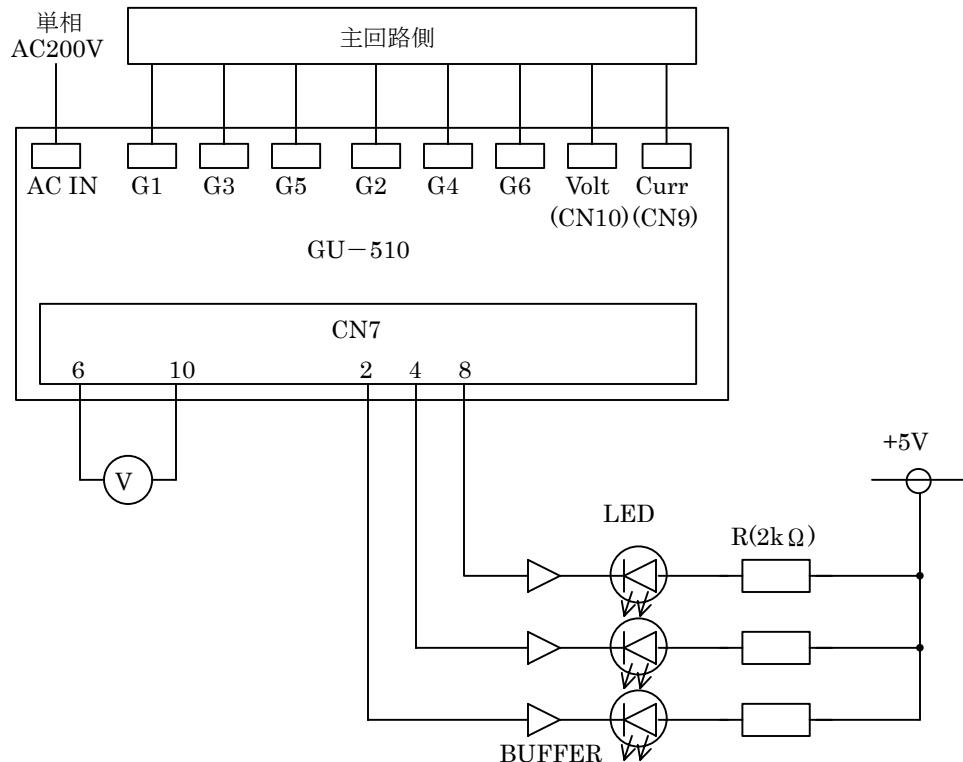


図7. アラーム回路配線例

GU-510

4) ゲートブロックについて

アラーム検出機能を用いて、ゲートブロック信号を出力することができます。

図8に例としてG1のゲートブロック回路を示します。アラーム出力は正常時、全てHが
出力され、異常時にはLが出力されるのでANDゲートを用いることで、どこか一箇所でも
異常が生じた場合、ゲートブロックをかけることができます。

RESETは運転準備完了にてHとなります。

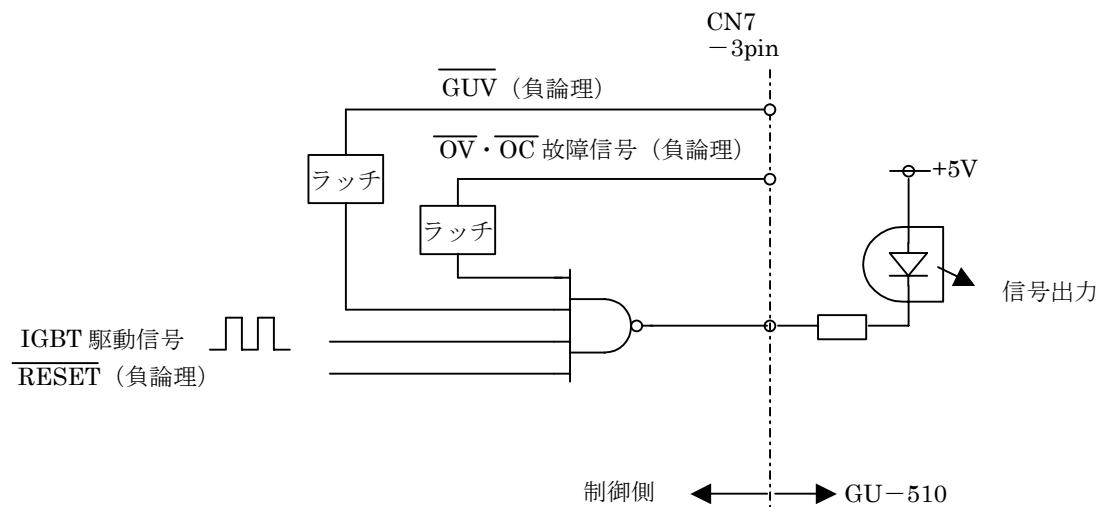


図8, アラーム回路を用いたゲートブロック